

# Digital System Design

## HW03 : FIFO

105060016 謝承儒 電資 20

### Part 1: 32X8 FIFO

#### 一. 目的

設計出一個 FSM 來控制 FIFO 的 Push、Pop。

#### 二. Input、Output、Others

##### 1. Input :

- A. clk : 頻率 100MHz 的週期。
- B. rst\_n : 當它為 0 則系統初始化。(回到 Empty 狀態)
- C. push : 當它為 1 時, 將 datain 放入 RAM 裡。
- D. pop : 當它為 1 時, 將存在 RAM 裡的值丟出來。
- E. [7:0] datain : 準備放入 RAM 裡面的值。。

##### 2. Output :

- A. almost\_full : 當它為 1 時, 代表 RAM 只剩 1 個位置。
- B. full : 當它為 1 時, 代表 RAM 已經滿了。
- C. almost\_empty : 當它為 1 時, 代表 RAM 只剩 1 個值。
- D. empty : 當它為 1 時, 代表 RAM 已經空了。
- E. error : 當它為 1 時, 代表有錯誤發生, 例如 :
  - a. 在 RAM 已經空的時候, 仍然 Pop。
  - b. 在 RAM 已經滿的時候, 仍然 Push。
  - c. 同時按下 Push、Pop。
  - d. 在 Pop 的 state 時, 仍然 Push。
- F. [7:0] dataout : 被 Pop 出來的值。

##### 3. Others :

- A. cen, wen, oen : 分別控制 RAM、寫入 data、丟出 data 的開關, 皆為 0 啟動。
- B. [4:0] addr : 指向現在要對哪一個位置做事(寫入、讀出 data)。

### 三. 設計過程

首先，我們的 FSM 有 4 個狀態，分別是 Empty、Between、Readout、Full。

此外，還有分別代表存到哪的 head、輸出到哪的 tail，以及代表要指向下一個的訊號 head\_plus、tail\_plus。

#### 1. head 跟 tail 的值為何

起初，head 跟 tail 的值皆為 0，每當 Push 一個值進來後，就讓 head + 1(下個 data 往下一個地方存)。

同理，每當 Pop 一個值進來後，就讓 tail + 1(往下一個地方丟出 data)。

但為了避免讓 head、tail 發生 overflow，所以最後要再+1 後放上%32，如此便不會超出 0~31 這個範圍。

#### 2. 如何判斷是否已經要滿或是要空

當 head 已經到 tail 的前一個時，就代表這是最後一個空位，此時就是已經要滿了。

反之，當 tail 已經到 head 的前一個時，就代表這是最後一個 data，此時就是已經要空了。

#### 3. 各個 state 間的轉換

基本上就和老師給的 FSM 圖一樣。下表是待會用到的名稱，但表 4 種不同的 Input 情形。

	Push	pop
do_idle	0	0
do_push	1	0
do_pop	0	1
do_push_pop	1	1

##### A. ENPTY：RAM 裡面是空的

這是最初始的狀態，若 rst\_n=0 就會回到這個 state。

- 當 do\_push 時，下個 state 為 BETWEEN，而因為要讓 data 進去，要讓 wen=0、addr=head，並且讓 head\_plus=1，如此在放完 data 後，head 就會指向下一個空位。
- 其餘 3 種情形，並不會讓 state 有任何變化。若是為 do\_pop 或 do\_push\_pop，則會產生出 error。

#### B. BETWEEN : RAM 裡面有值，可以 Push 或 Pop

- a. 當 do\_push 時，做的事和前面所提的一樣，但要額外注意是否已經要滿了。若已經要滿了 (almost\_full=1)，下個 state 為 FULL; 反之，仍然為 BETWEEN。
- b. 當 do\_pop 時，下個 state 為 READOUT，因為要準備把 data 丟出來，將 addr=tail 並把寫入 data 的功能關掉 (wen=1)。
- c. 其餘 2 種情況，state 維持不變，若為 do\_push\_pop 則產生 error。

#### C. Readout : RAM 正在 Pop

因為正在把 data 丟出來，所以 oen=0。在這 state 只需要判斷丟出來的 data 是否為最後一個，以此來決定下個 state 為何。

- a. data 不是最後一個 (almost\_empty=0)，下個 state 回到 BETWEEN。
- b. data 是最後一個 (almost\_empty=1)，下個 state 回到 Empty。

而在 Pop 完後，需要將 tail 指向下一個 data，因此 tail\_plus=1。


而在這 state 時，有 do\_pop 或 do\_push\_pop，則會產生出 error，就會產生出 error。

#### D. Full : RAM 裡面是滿的

- a. 當 do\_pop 時，發生的事情就和在 BETWEEN 一樣。
- b. 其餘 3 種情形時，state 不會變。但因為已經滿了，所以 do\_push 會產生出 error。而 do\_push\_pop 本來就會造成 error。

### 四. Bug 與解決方法

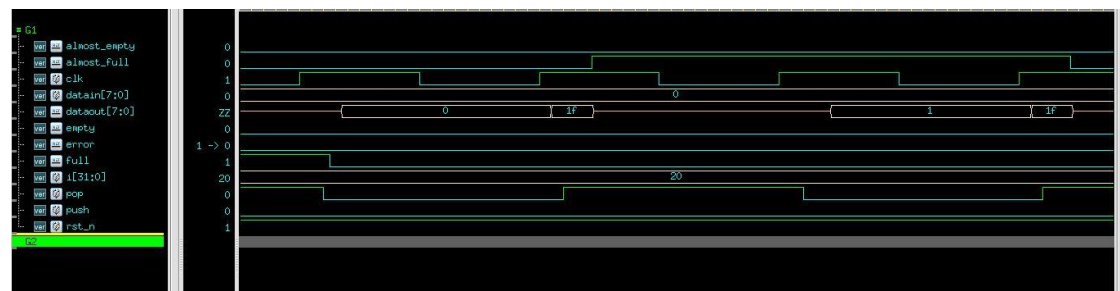1. 在 Pop 出 data 後，會在後面短暫出現其他 data，但不久後就消失了。如圖：



仍不曉得原因。

## Part 2 : 64X16 FIFO

### 一. 目的

藉由 Part1 的 32x8 FIFO 做出 64x16 FIFO。

### 二. Input、Output、Others

基本上和 Part1 的部份一樣，只提出更動或新增的東西。

#### 1. Input :

A. [15:0] datain

#### 2. Output :

A. [15:0] dataout

#### 3. Others :

A. [5:0] addr : 因為從 32 變成 64，故多 1 bit。

B. [4:0] addr1, addr2 : 將 64x16 拆成 2 個 32x8 來看，故會有 2 個 addr。

C. [7:0] dataout1, dataout2, dataout3, dataout4 : 利用 2 個 8-bit 相接在一起，製造出能裝下 16-bit 的 datain 的空間(1、2 一組、3、4 一組)。

D. wen1, wen2, oen1, oen2:

1 結尾的是 No.1、2 一組 32x16 的 RAM 的 wen、oen，2 結尾的是 No.3、4 一組 32x16 的 RAM 的 wen、oen。

### 三. 設計過程

FSM 不需要做修改。

為了製造出 64x16 的空間，我們需要先做 4 個 RAM，並且想像他們是如下圖般組合：

RAM1	RAM2
RAM3	RAM4


#### 1. 如何存放 16-bit 的 datain

使用 2 個 8-bit 的東西來接前後 8-bit([15:8]、[7:0])

2. FSM 出來的 5-bit addr，如何指向 addr1(1、2 一組)或是 addr2(3、4 一組)  
若 addr 小於 32，代表是要存放在上方 32x16 的 RAM(No.1、2)，所以  $\text{addr1} = \text{addr}[4:0]$ 。  
反之，代表是要存放在下方 32x16 的 RAM(No.3、4)，所以  $\text{addr2} = \text{addr}[4:0]$ 。  
addr 後面寫 [4:0] 是為了避免 overflow。
3. 上下兩組的 wen1/oen1、wen2/oen2 如何控制  
利用第一點的 addr 比較方法，來決定是上或下。此外還要判斷此時 wen/oen 是否為 0，才能將 wen1/oen1、wen2/oen2 設為 0。  
因此，像是寫入 data 到上方 RAM 的條件，會寫成這樣 ( $\sim \text{wen} \ \& \ (\text{addr} < 32)$ )。

#### 四. Bug 與解決方法

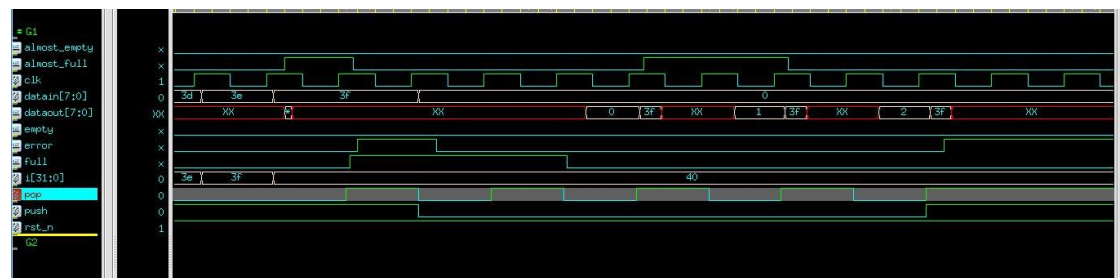1. 在 syn 的波形圖中，在沒有 Pop 的情況下，dataout 會是 XX，如圖：



仍然不曉得原因。

#### 五. 討論

1. 如何改善需要 2-cycle 的 Pop 機制  
不曉得。
2. 如何把 FIFO 做成 Stack  
不使用 tail，Push 後仍然把 head+1，但 Pop 後改為 head-1。

#### 六. 資料來源

1. 老師的 PPT